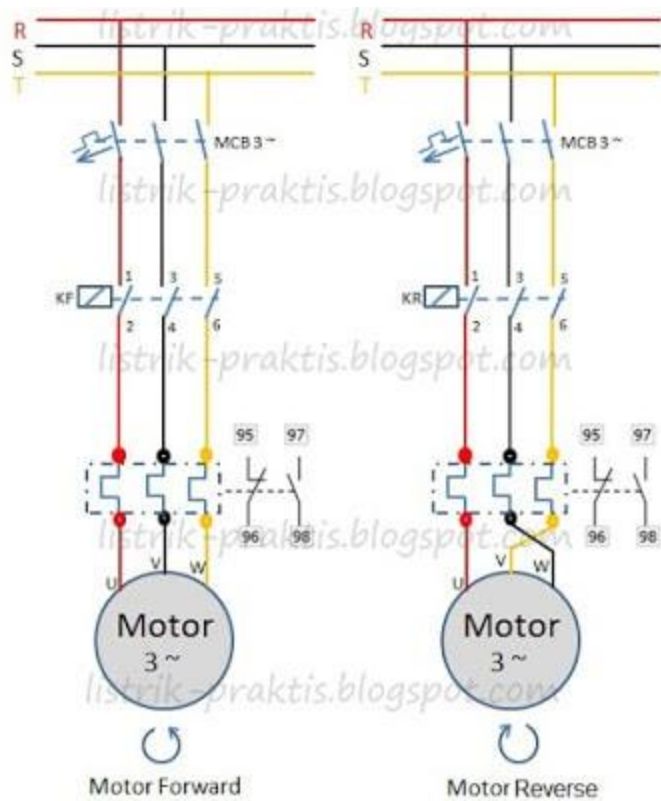






RANGKAIAN SERI


PRINSIP KERJA RANGKAIAN SERI

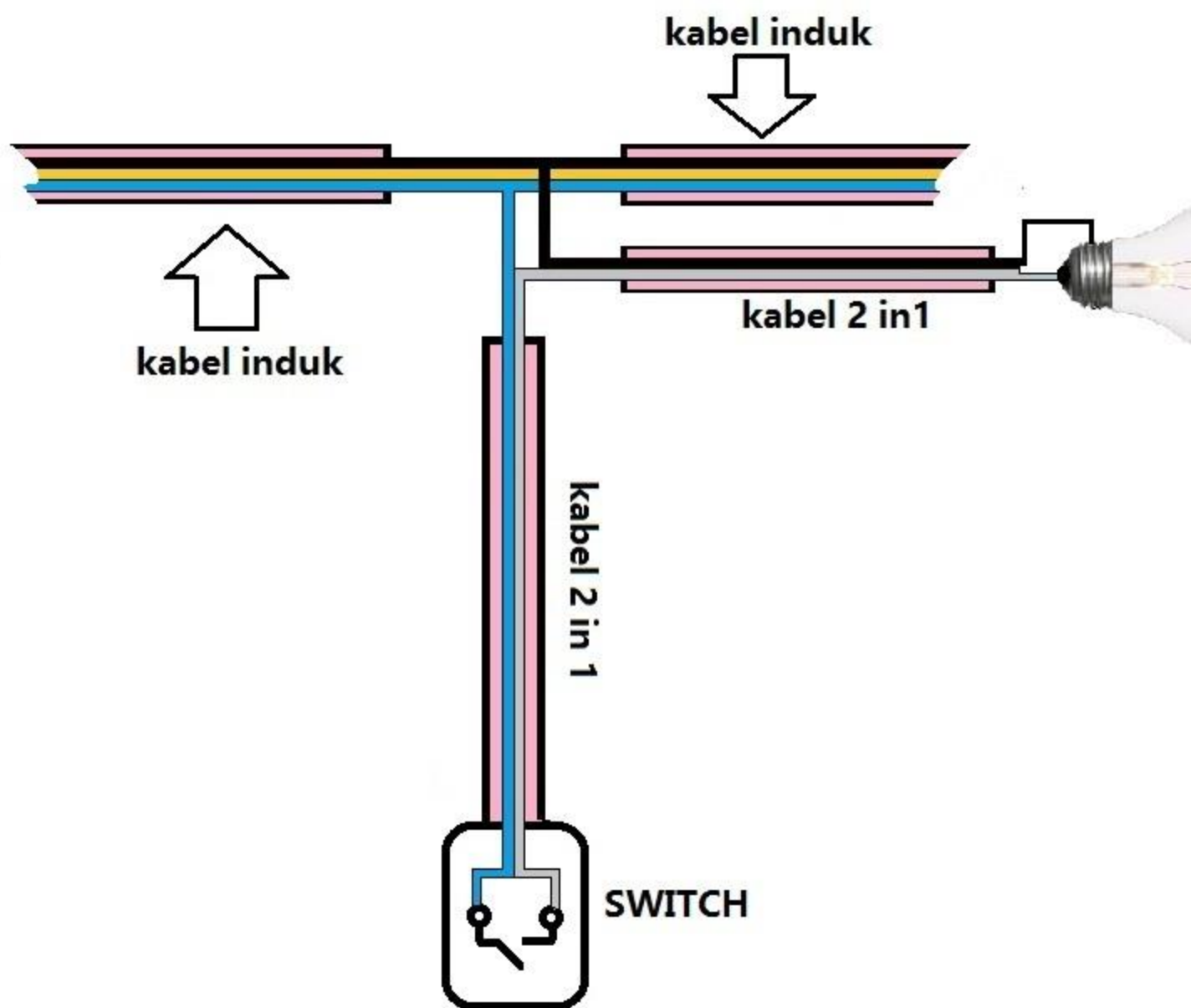- Hambatan total merupakan hasil penjumlahan tiap-tiap hambatan serinya.
- Kuat arus dalam tiap-tiap hambatannya tetap dan besar kuat arus setiap hambatan sama dengan kuat arus totalnya,
- Beda potensial/tegangan tiap-tiap hambatannya berbeda-beda dan hasil penjumlahan tegangan tiap-tiap hambatannya sama dengan tegangan totalnya.





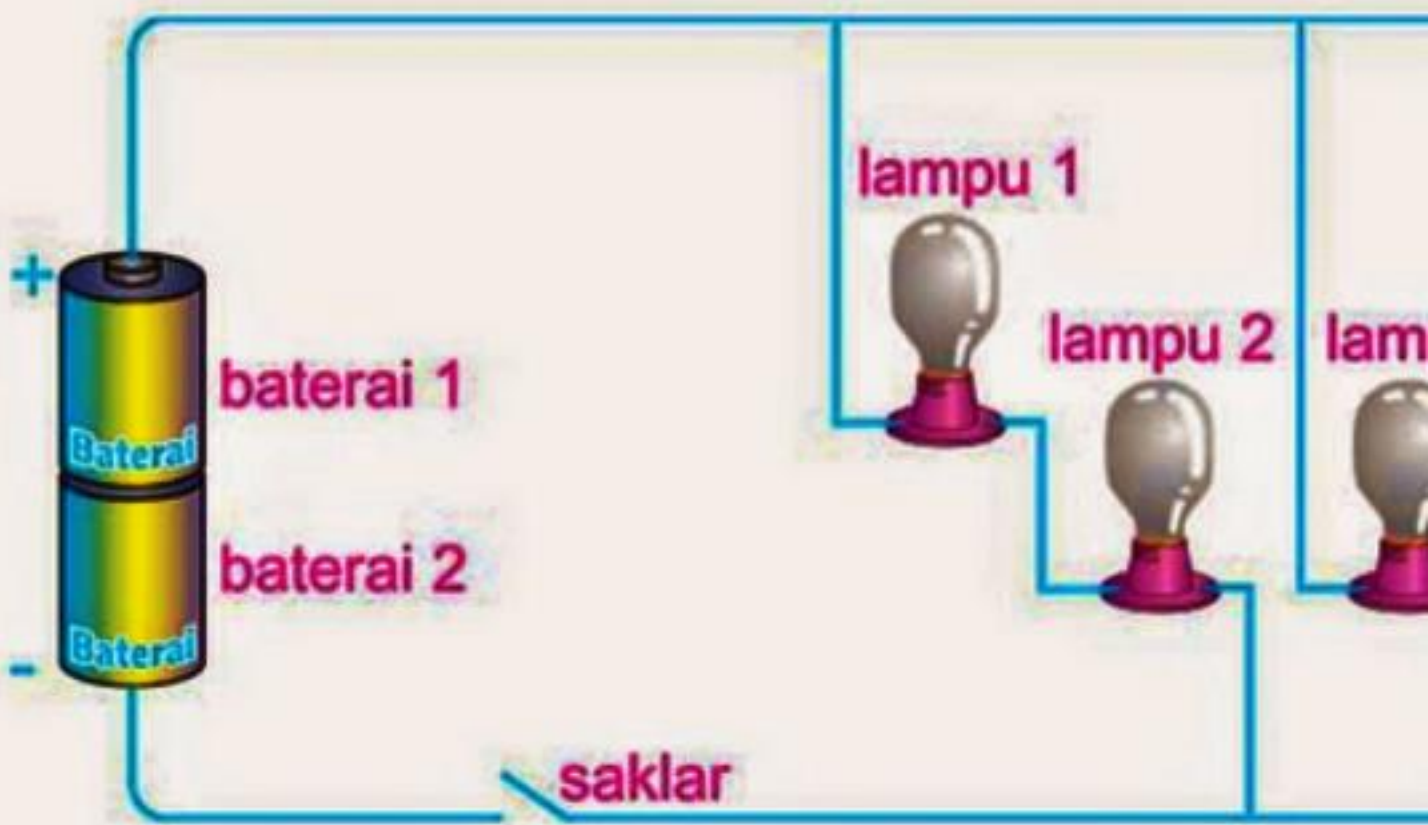

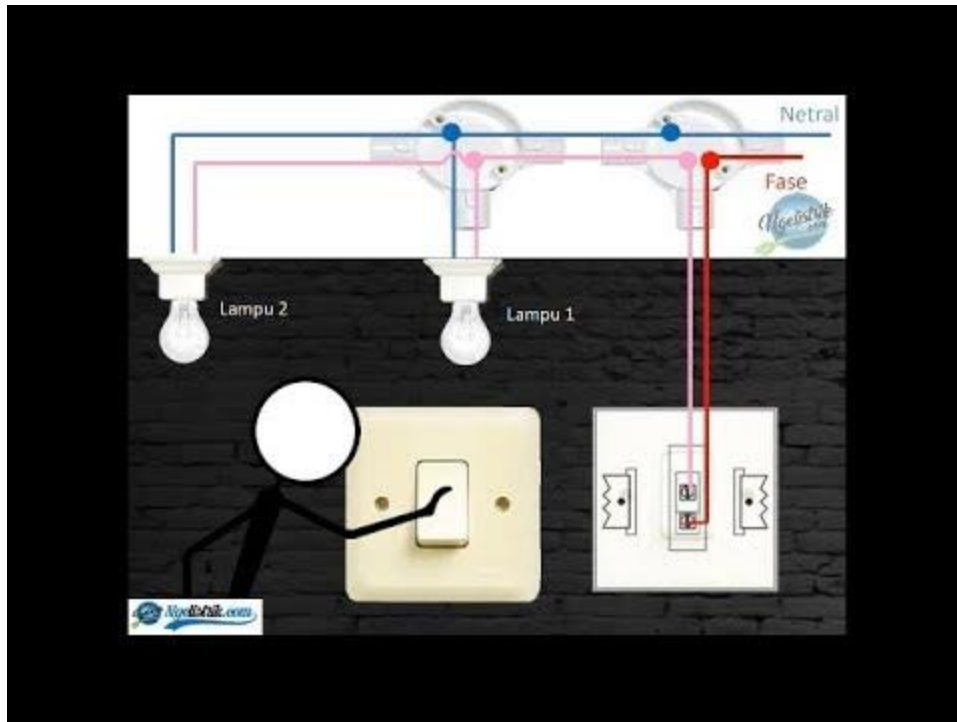

SKENARIO PERCOBAAN 2

